

CPU设计文档

CPU流程，草稿

1. 取指令 (PC,IM)
2. 指令译码(CU)
3. 指令执行(GRF,ALU)
4. 储存器访问(DM)
5. 结果写回(GRF)
6. 循环1-5

支持指令

add, sub, ori, lw, sw, beq, lui, j, nop

(其中add, sub为无符号加减法)

使用模块

一、IFU (Instruction Fetch Unit)

- 包括PC和IM
- IM用 ROM 实现，容量为 32bit × 32字。（5位地址）
- PC始终为4的倍数（字节寻址，32bit=4字节），所以取32位地址中2-6位对应ROM中指令地址

| 端口名 | 输入/输出 | 位宽 | 功能 |
|-------------|-------|----|------------|
| clk | in | 1 | 时钟信号 |
| reset | in | 1 | 异步复位 |
| PCSrc | in | 1 | 下一指令地址选择信号 |
| Jump | in | 1 | 跳转控制信号 |
| shiftResult | in | 32 | 偏移后的指令地址 |
| jumpAdd | in | 32 | 直接跳转的指令地址 |
| D | out | 32 | 输出读取指令 |

三、GRF (General Register File)

- 存储\$0~\$31这32个寄存器数据
- 具有异步复位，读、写功能
- 最多一次同时取出两个寄存器的值运算，存入一个寄存器的值
- \$0寄存器输入为常数0

| 端口名 | 输入/输出 | 位宽 | 功能 |
|-----|-------|----|----|
|-----|-------|----|----|

| 端口名 | 输入/输出 | 位宽 | 功能 |
|-------|-------|----|-----------------|
| clk | in | 1 | 时钟信号 |
| reset | in | 1 | 异步复位 |
| WE | in | 1 | 写入使能信号 |
| A1 | in | 5 | 输出数据到RD1的寄存器的地址 |
| A2 | in | 5 | 输出数据到RD2的寄存器的地址 |
| WA | in | 5 | 输入到寄存器的地址 |
| WD | in | 32 | 写入的数据 |
| RD1 | out | 32 | RD1输出的数据 |
| RD2 | out | 32 | RD2输出的数据 |

四、ALU (Arithmetic & logical Unit)

- 提供 32 位加、减、或运算及大小比较功能，
- 加减法按无符号处理

| 端口名 | 输入/输出 | 位宽 | 功能 |
|---------|-------|----|--|
| op | in | 3 | ALU功能控制信号 000: 加, 001: 减, 010: 或, 比较: 任意 |
| A | in | 32 | 输入1 |
| B | in | 32 | 输入2 |
| Y | out | 32 | 输出 |
| Greater | out | 1 | A>B |
| Equal | out | 1 | A=B |
| Less | out | 1 | A<B |

五、DM (Data Memory)

- 使用 RAM 实现，有**异步复位**功能，复位值为 0x00000000。容量为 32bit × 32字（5位地址），使用双端口模式
- 地址始终为4的倍数（lw/rw每次操作一个字=4字节），所以取32位地址中2-6位对应RAM地址，对于lb/rb等指令还需更改

| 端口名 | 输入/输出 | 位宽 | 功能 |
|-------|-------|----|--------|
| clk | in | 1 | 时钟信号 |
| reset | in | 1 | 异步复位 |
| WE | in | 1 | 写入使能信号 |

| 端口名 | 输入/输出 | 位宽 | 功能 |
|-----|-------|----|--------------|
| A | in | 5 | 将要读/写的寄存器的地址 |
| WD | in | 32 | 写入的数据 |
| RD | out | 32 | 读出的数据 |

六、EXT (Bit Extender)

- 将16位偏移量/立即数拓展至32位

| 端口名 | 输入/输出 | 位宽 | 功能 |
|------------|-------|----|--------------------|
| EXT Select | in | 1 | 选择符号拓展/无符号拓展 (0/1) |
| in | in | 16 | 16位输入 |
| out | out | 32 | 拓展后32位输出 |

七、CU (Control Unit)

- 生成所有控制信号的组合逻辑电路
- 根据每条指令的数据通路列出如下控制信号表格
- R指令控制信号为 (R==0)
- 分别根据Opcode和Funct每一位和与门控制非R和R型指令的选择
- 再将控制信号用或门收集所有需要触发的指令 (多连接一个常数0防止没有被选择的时候输出X)

| Instuction | Opcode (in) | Funct (in) | RegWrite | RegDst | ALUsrc | Branch | MemWrite | MemToReg | EXTselect | Jump | ALUControl |
|------------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|------|------------|
| add | 000000 | 100000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| sub | 000000 | 100010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 001 |
| ori | 001101 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 010 |
| lw | 100011 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 000 |
| sw | 101011 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| beq | 000100 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 |
| lui | 001111 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 011 |
| j | 000010 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 |

测试

汇编代码

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | <code>ori \$a0,\$0,1999</code> | <code>#ori</code> 测试程序要实现: <code>\$0</code> 寄存器中的内容与立即数 <code>0x000007cf</code> 进行或运算, 储存在 <code>\$a0</code> 寄存器中 |
| 2 | <code>ori \$a1,\$a0,111</code> | <code>#ori</code> 测试程序要实现: <code>\$a0</code> 寄存器中的内容与立即数 <code>0x0000006f</code> 进行或运算, 储存在 <code>\$a1</code> 寄存器中 |
| 3 | <code>lui \$a2,12345</code> | <code>#lui</code> 测试程序要实现: 立即数 <code>0x00003039</code> 加载至 <code>\$a2</code> 寄存器的高位 |
| 4 | <code>lui \$a3,0xffff</code> | <code>#lui</code> 测试程序要实现: 立即数 <code>0x0000ffff</code> 加载至 <code>\$a3</code> 寄存器的高位 |
| 5 | <code>ori \$a3,\$a3,0xffff</code> | <code>#ori</code> 测试程序要实现: <code>\$a3</code> 寄存器中的内容与立即数 <code>0x0000ffff</code> 进行或运算, 储存在 <code>\$a3</code> 寄存器中 |

```


6  add $s0,$a0,$a1      #addu 测试程序要实现: a0 寄存器中的值加上a1 后存到 s0 寄存器
    中
7  add $s1,$a3,$a3      #addu 测试程序要实现: a3 寄存器中的值加上a3 后存到 s1 寄存
    器中
8  add $s2,$a3,$s0      #addu 测试程序要实现: a3 寄存器中的值加上s0 后存到 s2 寄存
    器中
9  sub $s0,$a0,$s2      #subu 测试程序要实现: a0 寄存器中的值减去 s2 寄存器中的值后存
    到 s0 寄存器中
10 sub $s1,$a3,$a3      #subu 测试程序要实现: a3 寄存器中的值减去 a3 寄存器中的值后存
    到 s1 寄存器中
11 eee:
12 sub $s2,$a3,$a0      #subu 测试程序要实现: a3 寄存器中的值减去 a0 寄存器中的值后
    存到 s2 寄存器中
13 sub $s3,$s2,$s1      #subu 测试程序要实现: s2 寄存器中的值减去 s1 寄存器中的值后
    存到 s3 寄存器中
14 ori $t0,$0,0x0000    #ori 测试程序要实现: $0寄存器中的内容与立即数 0x00000000进
    行或运算, 储存在$t0寄存器中
15 sw $a0,0($t0)        #sw 测试程序要实现: 把 a0 寄存器中值,存储到t0寄存器的值再加
    上偏移量 0, 所指向的 RAM 中
16 nop
17 sw $a1,4($t0)        #sw 测试程序要实现: 把 a1 寄存器中值,存储到t0寄存器的值再加
    上偏移量 4, 所指向的 RAM 中
18 sw $s0,8($t0)        #sw 测试程序要实现: 把 s0 寄存器中值,存储到t0寄存器的值再加
    上偏移量 8, 所指向的 RAM 中
19 sw $s1,12($t0)       #sw 测试程序要实现: 把 s1 寄存器中值,存储到t0寄存器的值再加
    上偏移量 12, 所指向的 RAM 中
20 sw $s2,16($t0)       #sw 测试程序要实现: 把 s2 寄存器中值,存储到t0寄存器的值再加
    上偏移量 16, 所指向的 RAM 中
21 lw $t7,0($t0)        #lw 测试程序要实现: 把 t0 寄存器的值加上偏移量0 当作地址读取存
    储器中的值存入 t7
22 lw $t6,20($t0)       #lw 测试程序要实现: 把 t0 寄存器的值加上偏移量20 当作地址读取存
    储器中的值存入 t6
23 ori $t0,$t0,1        #ori 测试程序要实现: $t0寄存器中的内容与立即数 0x00000001进
    行或运算, 储存在$t0寄存器中
24 ori $t1,$t1,1        #ori 测试程序要实现: $t1寄存器中的内容与立即数 0x00000001进
    行或运算, 储存在$t1寄存器中
25 ori $t2,$t2,2        #ori 测试程序要实现: $t2寄存器中的内容与立即数 0x00000002进
    行或运算, 储存在$t2寄存器中
26 beq $t0,$t2,eee      #beq 测试程序要实现: 判断 t0 的值和 t2 的值是否相等, 相等转eee
27 beq $t0,$t1,end      #beq 测试程序要实现: 判断 t0 的值和 t1 的值是否相等, 相等转end
28 lui $t3,1111        #lui 测试程序要实现: 立即数 0x00000457 加载至 $t3 寄存器的高
    位
29 end:
30 add $t0,$t0,$t7      #addu 测试程序要实现: t0 寄存器中的值加上t0 后存到 t0 寄存器
    中
31 j end2              #j 测试
32 sw $t7,48($t0)       #sw 测试程序要实现: 把 t6 寄存器中值,存储到t0寄存器的值再加
    上偏移量 24, 所指向的 RAM 中
33 lw $t5,48($t0)       #lw 测试程序要实现: 把 t0 寄存器的值加上偏移量12 当作地址读取存
    储器中的值存入 t5
34 end2:

```

机器码

| | |
|----|----------|
| 1 | v2.0 raw |
| 2 | 340407cf |
| 3 | 3485006f |
| 4 | 3c063039 |
| 5 | 3c07ffff |
| 6 | 34e7ffff |
| 7 | 00858020 |
| 8 | 00e78820 |
| 9 | 00f09020 |
| 10 | 00928022 |
| 11 | 00e78822 |
| 12 | 00e49022 |
| 13 | 02519822 |
| 14 | 34080000 |
| 15 | ad040000 |
| 16 | 00000000 |
| 17 | ad050004 |
| 18 | ad100008 |
| 19 | ad11000c |
| 20 | ad120010 |
| 21 | 8d0f0000 |
| 22 | 8d0e0014 |
| 23 | 35080001 |
| 24 | 35290001 |
| 25 | 354a0002 |
| 26 | 110afff1 |
| 27 | 11090001 |
| 28 | 3c0b0457 |
| 29 | 010f4020 |
| 30 | 08000c1f |
| 31 | ad0f0030 |
| 32 | 8d0d0030 |

mips运行结果

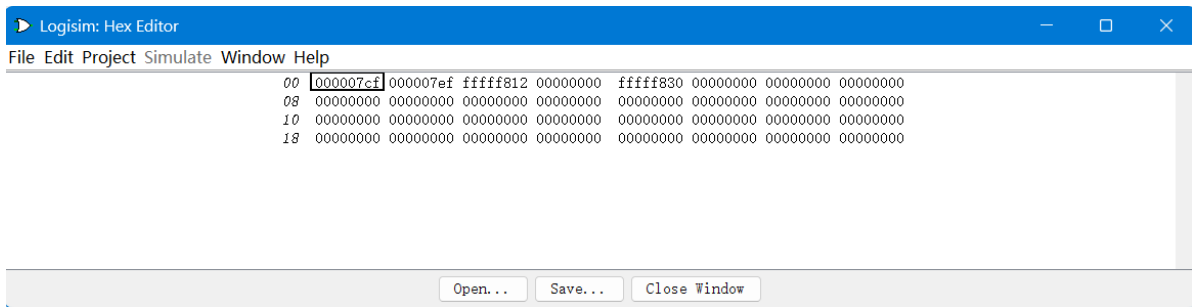

思考题

- 上面我们介绍了通过 FSM 理解单周期 CPU 的基本方法。请大家指出单周期 CPU 所用到的模块中，哪些发挥状态存储功能，哪些发挥状态转移功能。
 - 状态储存：PC, GRF, IM, DM（储存指令以及数据的状态）
 - 状态转移：ALU, EXT, CU（组合逻辑）
- 现在我们的模块中 IM 使用 ROM，DM 使用 RAM，GRF 使用 Register，这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。
 - 合理，IM用ROM存储指令，掉电后不会丢失，并且需要人为进行修改，保证指令不会在运行中被更改；数据储存用RAM，读出和写入且访问速度快于ROM，方便每个周期读出或者写入；同时内存可能很大，不可用Register实现；GRF一共32个数据，每个周期内需要频繁同时读出和写入，用Register效率最高
- 在上述提示的模块之外，你是否在实际实现时设计了其他的模块？如果是的话，请给出介绍和设计的思路。
 - 暂无
- 事实上，实现 `nop` 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？
 - CU中无指令被选择时，所有控制信号输出0，不对GRF写入，不对DM写入，rs与rt均全为0，在GRF选择的均为0号寄存器，输出为0，ALU运算后仍为0，即操作为将0写回\$0寄存器，所以不需要加入控制信号真值表
- 上文提到，MARS 不能导出 PC 与 DM 起始地址均为 0 的机器码。实际上，可以避免手工修改的麻烦。请查阅相关资料进行了解，并阐释为了解决这个问题，你最终采用的方法。
 - 将地址减去0x30000000，映射到0x00000000为起始地址
- 阅读 Pre 的 [“MIPS 指令集及汇编语言”](#) 一节中给出的测试样例，评价其强度（可从各个指令的覆盖情况，单一指令各种行为的覆盖情况等方面分析），并指出具体的不足之处。
 - beq指令强度不足，只包括向后跳转，没有测试向前跳转的负立即数
 - ori指令还可测试对\$0寄存器赋值，检测是否会修改
 - 对DM和GRF，存取数据地址最好包含整个要求的地址范围和32个寄存器，保证范围设置正确，连接正确